
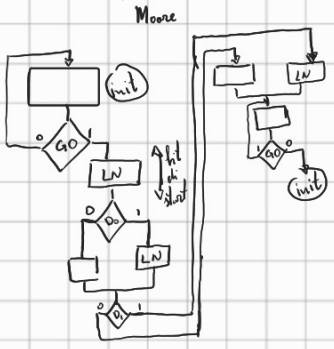


Progetto di un trasmettitore

Ipotesi: D0 e D1 NON cambiano durante la trasmissione del pacchetto (ovvero dopo la trasizione di GO)


Ipotesi vera:

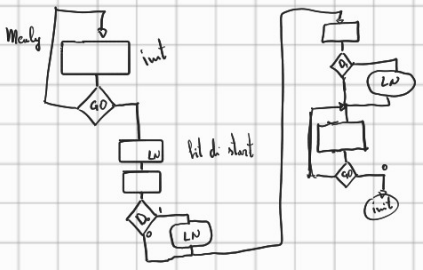




Ipotesi falsa:

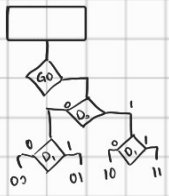Ipotesi falsa (D_0, D_1 possono cambiare dopo la transizione di GO)



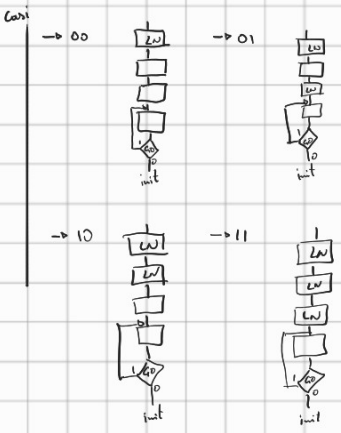

Gestione pulsanti: $P_x = \begin{cases} 1 & \text{premuto} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$



$P_x \rightarrow L_x$

Alla pressione e rilascio di un pulsante la MSF genera l'uscita corrispondente (=1)

Per un ciclo di clock è generata

Per x periodi un "1" sull'uscita OUT

clock → 1 MHz

↓

periodo del clock → 1 ms