


Strutture base

Sincronizzatore:

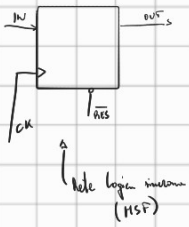


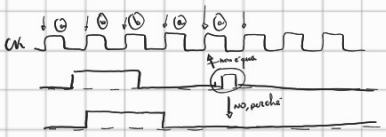L'uscita OUT deve essere al valore "1" per tempo in cui IN = "1"




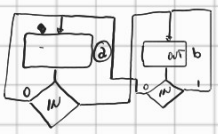


Generatore di sequenze

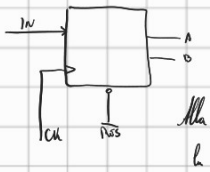


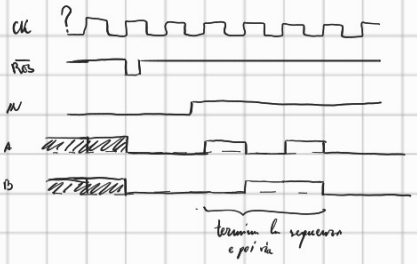Alla transizione di IN da "0" a "1" la MSF genera la seguente sequenza $A=1, \hat{B}=1, \underset{0\to0}{A}=B=1$




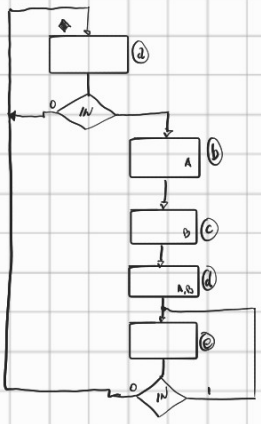


Rilevatore di due pulsanti ("ingressi")

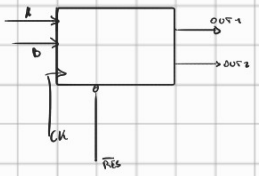


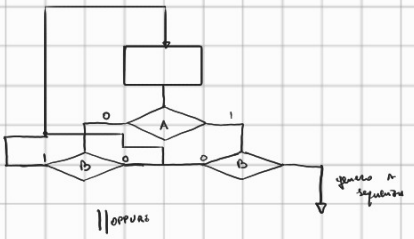Genera una sequenza quando entrambi gli ingressi sono a "1" $(A \hat{} B)$



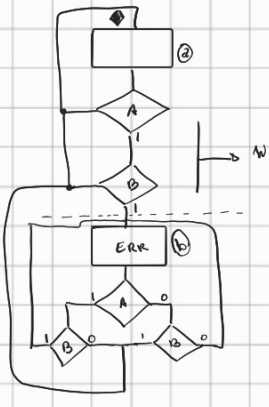

Si può scrivere anche:

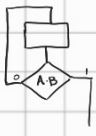


OPPURE




Cronometro:



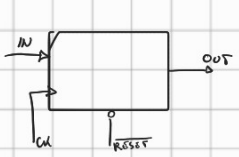

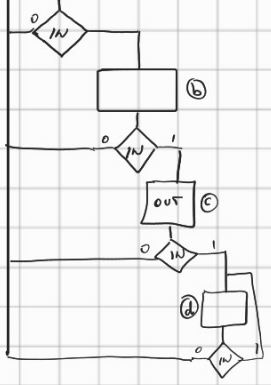OUT = 1 per la durata di un clock (ciclo) se IN = 1 per almeno due clock








Verso il progetto di sistemi digitali

Funzionamento parallelo delle MSF all'interno delle quali vogliamo utilizzare tecniche di ricavazione necessarie, come le JK e le D flip-flop

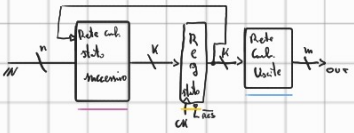Ogni rete logica sequenziale (sincrona) può essere ricondotta come MSF di Moore



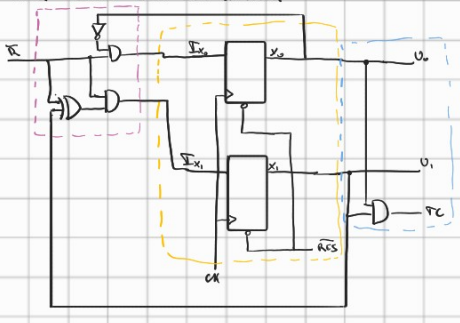

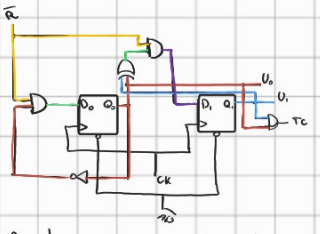

Registro 2 FFD (x_0, x_1)

Eq. Uscite

$U_0 = X_0 \equiv Q_0$

$U_1 = X_1 \equiv Q_1$


$TC = X_1 \cdot X_0 \equiv Q_1 \cdot Q_0$

Eq. stato successivo:


$D_0 \equiv I_{x_0} = \bar{R} \cdot \bar{X_0}$

$D_1 \equiv I_{x_1} = \bar{R} \cdot (x_0 \oplus x_1)$

$A=0$ I_{con}

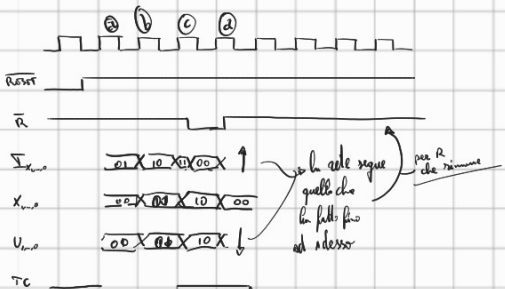



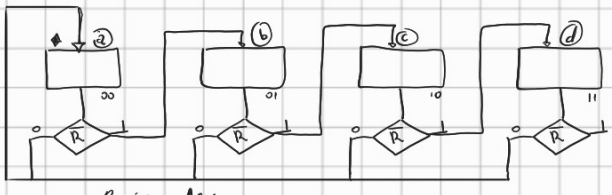

Descrizione ASM